

TIP ↑

$$L_{mi} = 1 + \max(n_{OUT}, INP COD + n_{ADRO}) =$$

$$= 1 + \max(10, 3 + 5) = 1 + \max(10, 8) = 11 \text{ Bit}$$

← nr dec
4
3 Bit;

~~Alegem o memorie~~


~~File mem MIX S5101~~

~~256 x 4~~

~~(256 se codifică pe 8 bit)~~

~~$L_{pi} = 1 + \max(10, 5 + 8) =$~~

~~$= 1 + 10 = 12 \text{ Bit}$~~

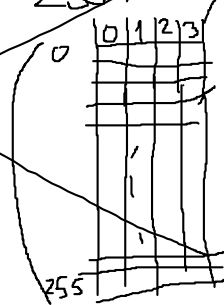

Alegem o mem

File mem CAT 22C10 64 x 4

64 se codifică pe 6 bit


$$L_{pi} = 1 + \max(10, 3 + 6) = 11 \text{ Bit}$$

64 x 4 64 x 4 64 x 4



| RA | TIP | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 |
|--------|-----|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| RA | TIP | INP COD | INP COD | INP COD | ADR 0 | ADR 0 | ADR 0 | ADR 0 | ADR 0 | ADR 0 | - |
| 000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 000011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000101 | | | | | | | | | | | |
| 000110 | | | | | | | | | | | |
| 000111 | | | | | | | | | | | |
| 001000 | | | | | | | | | | | |
| 001001 | | | | | | | | | | | |
| 001010 | | | | | | | | | | | |
| 001011 | | | | | | | | | | | |
| 001100 | | | | | | | | | | | |
| 001101 | | | | | | | | | | | |
| 001110 | | | | | | | | | | | |
| 001111 | | | | | | | | | | | |
| 010000 | | | | | | | | | | | |
| 010001 | | | | | | | | | | | |
| 010010 | | | | | | | | | | | |
| 010011 | | | | | | | | | | | |
| 010100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 010101 | | | | | | | | | | | |
| 010110 | | | | | | | | | | | |
| 010111 | | | | | | | | | | | |


X - 000
X₁ - 001
X₂ - 010
X₃ - 011
X_n - 100
X_j - 101

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 011000 | | | | | | | | | | | | |
| 011001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 011010 | | | | | | | | | | | | |
| 011011 | | | | | | | | | | | | |

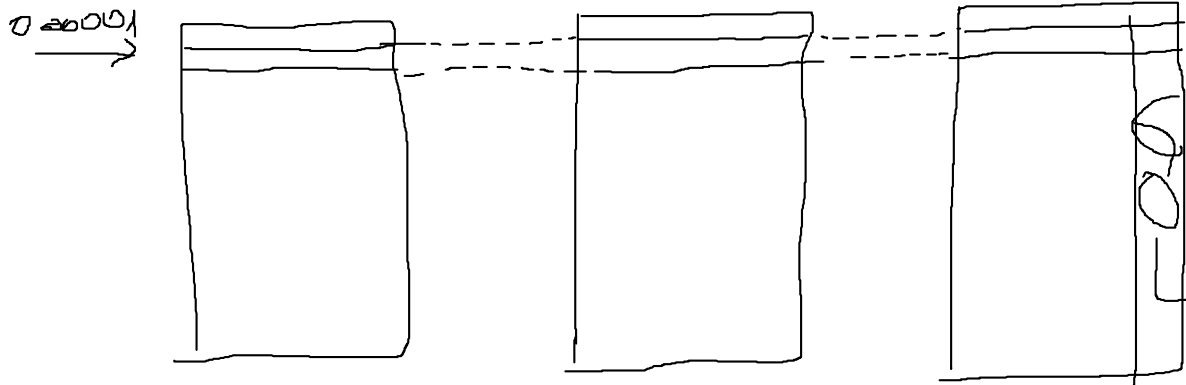

Multiplexor DMSH NLA

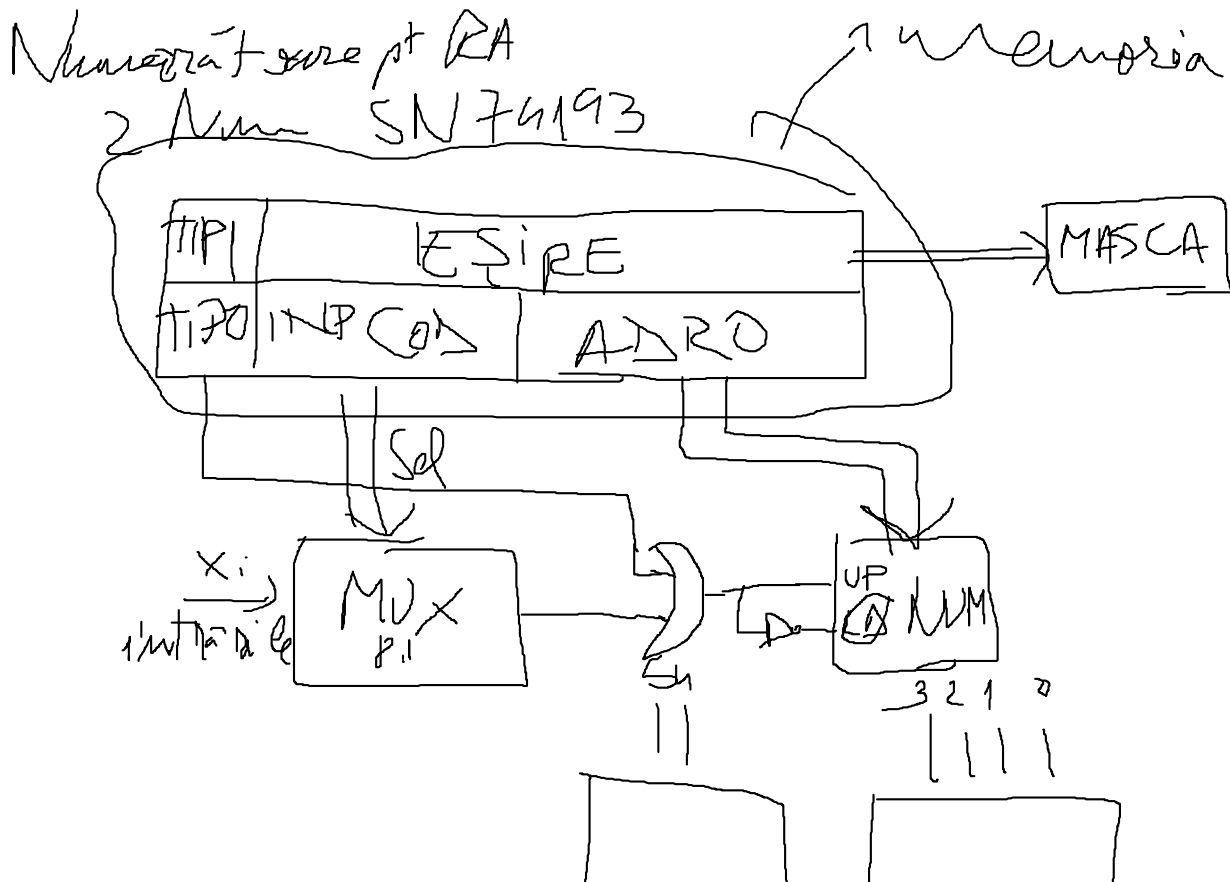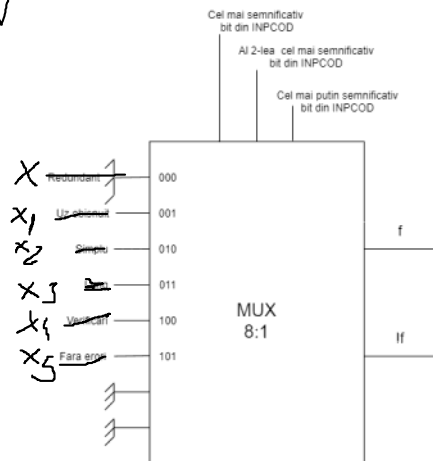

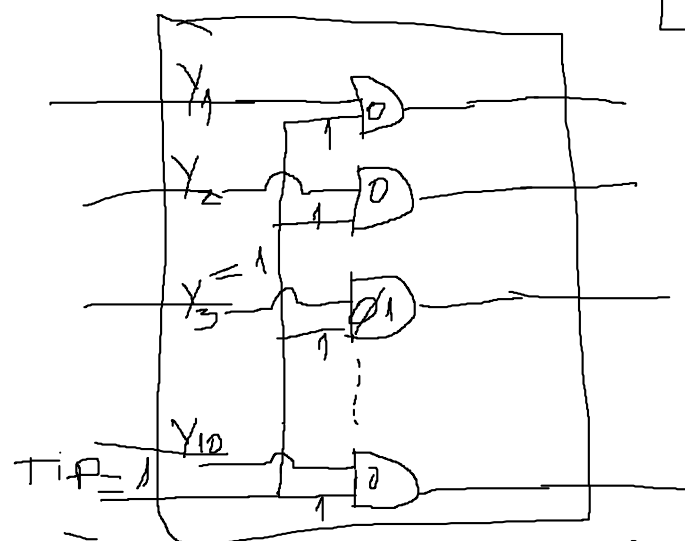

$TIF = 0$
 $\forall k, Y_k = 0$
 $TIF = 1$
se activează ieșirea nr 1

$TIF = 0 \rightarrow$ nu am nicio ieșire

$TIF = 1 \rightarrow$ se activează ieșirea corespunzătoare